

# UNIT 2

## MUX, DECODER AND ENCODER, ROM

2012년 2학기

마이크로 프로세서 실습



## **1** MULTIPLEXER

---

## **2** DECODER AND ENCODER

---

## **3** ROM

---



1

## MULTIPLEXER

---

  
## ■ Multiplexer(MUX )

- + 데이터 입력과 제어 입력으로 구성된 소자
- + 제어 입력은 데이터 입력 중에서 하나를 선택하여 출력단과 연결하는 역할
- + 2-to-1 MUX 및 등가 스위치




$$Z = A'I_0 + AI_1$$


# MUX INTRODUCTION [1 OF 6]

 
 
$$Z = A'B'I_0 + A'BI_1 + AB'I_2 + ABI_3$$



 
$$Z = A'B'C'I_0 + A'B'CI_1 + A'BC'I_2 + A'BCI_3 + AB'C'I_4 + AB'CI_5 + ABC'I_6 + ABCI_7$$



$$Z = \sum_{k=0}^{2^n-1} m_k I_k$$

 
- MUX는 디지털 시스템에서 처리되거나 저장되는 데이터를 선택하는데 자주 사용




- + 4개의 2-to-1 멀티플렉서를 이용한 데이터 워드 선택 구현
- + 제어입력 A에 따라 다른 워드 선택
  - $A = 0$  :  $x_0, x_1, x_2, x_3$
  - $A = 1$  :  $y_0, y_1, y_2, y_3$
 
## ■ Bus

- + 여러 개의 논리 신호가 공통된 기능을 수행하기 위해 그룹화 된 것
- + 여러 개의 선을 다 그리는 대신 하나의 굵은 선과 사선을 이용하여 표현



- + 4 bit 입력과 출력을 가지는 2-to-1 MUX

 


## ■ 다양한 MUX


- + 선택된 입력 값을 반전시켜 출력하는 MUX
  - Active low 상태 출력을 가짐
  - 반전이 없는 경우는 Active high 상태 출력을 가진다고 함
  
- + Enable 단자를 가지는 MUX
  - MUX의 입력에 Enable 단자를 추가
  - $E(\text{Enable}) = 0$  인 경우 입력에 무관하게 출력은 0
  - $E = 1$  인 경우 멀티플렉서로 동작
  - Enable 단자 역시 Active high/low 존재
  - Enable 단자의 버블 유무로 구별 가능



# MUX INTRODUCTION [5 OF 6]

 


2-to-1 MUX를 이용한 4-to-1 MUX

 

16-to-1 MUX


## 진리표와 MUX와의 관계

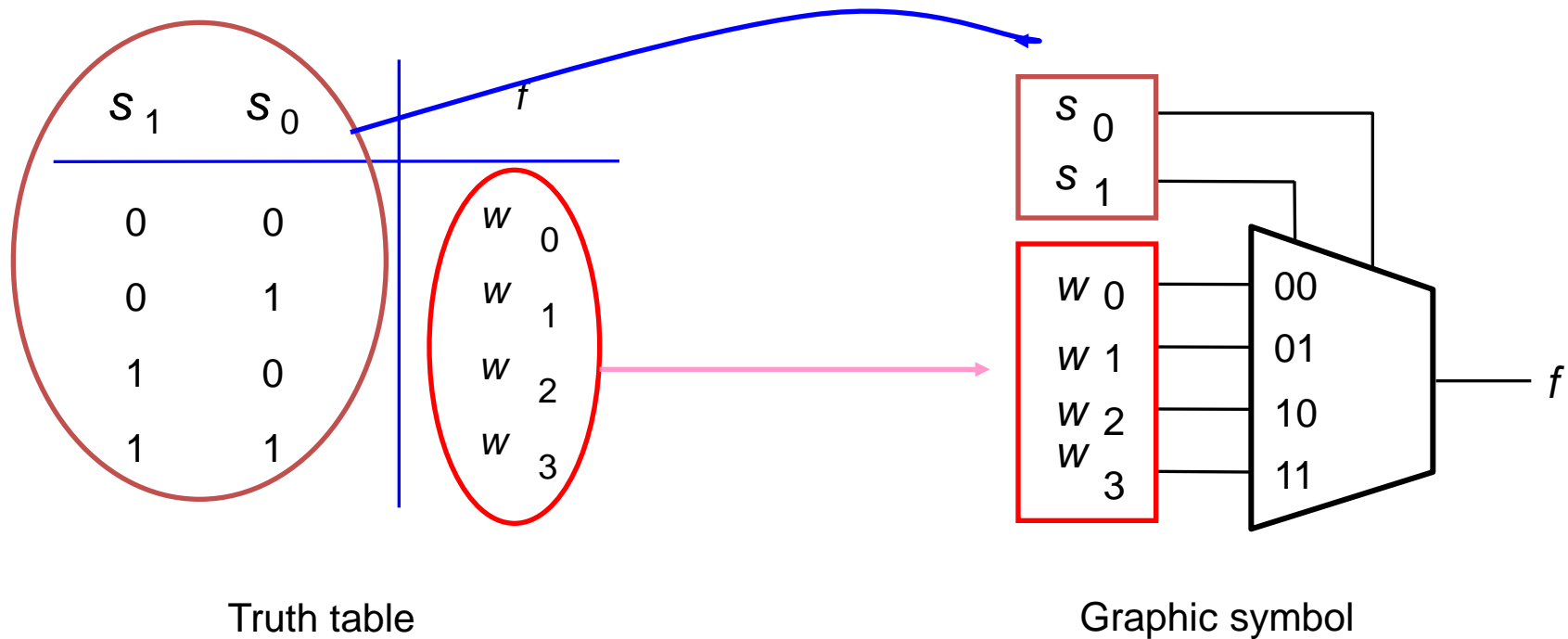

그렇다면, 입력이 4변수이면 어떤 MUX가 필요?

## EXOR


$w_1$	$w_2$	$f$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

(a) Implementation using a 4-to-1 multiplexer

$w_1$	$w_2$	$f$		$w_1$	$f$
0	0	0	}	0	$w_2$
0	1	1		0	$\bar{w}_2$
1	0	1	}	1	$w_2$
1	1	0		1	$\bar{w}_2$

(b) Modified truth table

 


(c) Circuit

# LOGICAL ANALYSIS OF MUX [2 OF 4]

- 3입력 중, (1의 개 수) > (0의 갯 수) 일 때 1이 되는 함수

$w_1$	$w_2$	$w_3$	$f$		$w_1$	$w_2$	$f$
0	0	0	0	}	0	0	0
0	0	1	0		0	1	$w_3$
0	1	0	0	}	1	0	$w_3$
0	1	1	1		1	1	1
1	0	0	0	}			
1	0	1	1				
1	1	0	1	}			
1	1	1	1				

(a) Modified truth table

 

(b) Circuit


- 3입력 XOR을 2 to 1 MUX로 구현하면?

$w_1$	$w_2$	$w_3$	$f$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$w_2 \oplus w_3$

$\overline{w_2 \oplus w_3}$

(a) Truth table

 


(b) Circuit

# LOGICAL ANALYSIS OF MUX [4 OF 4]

- 3입력 XOR의 4-to-1 MUX를 이용한 합성

$w_1$	$w_2$	$w_3$	$f$	
0	0	0	0	$w_3$
0	0	1	1	
0	1	0	1	$\bar{w}_3$
0	1	1	0	
1	0	0	1	$\bar{w}_3$
1	0	1	0	
1	1	0	0	$w_3$
1	1	1	1	

(a) Truth table

 

(b) Circuit


## 2

## DECODER AND ENCODER

---
 
## ■ Decoder

- + N 개의 입력 변수를 가진 함수의 모든 최소항( $2^n$ )을 생성한다.
- + 입력변수에 따라 출력 선 중 단 하나만이 1이 된다



3 to 9 line decoder

a	b	c	y <sub>0</sub>	y <sub>1</sub>	y <sub>2</sub>	y <sub>3</sub>	y <sub>4</sub>	y <sub>5</sub>	y <sub>6</sub>	y <sub>7</sub>
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1


Truth table




## 2 to 4 Decoder W/Enable

$En$	$w_1$	$w_0$	$y_0$	$y_1$	$y_2$	$y_3$
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1
0	x	x	0	0	0	0

(a) Truth table

 


(b) Graphic symbol

 


(c) Logic circuit
 
## ■ 3 to 8 Decoder using two 2 to 4 DECODERS




# DECODER INTRODUCTION [4 of 9]

## 4 to 16 DECODER

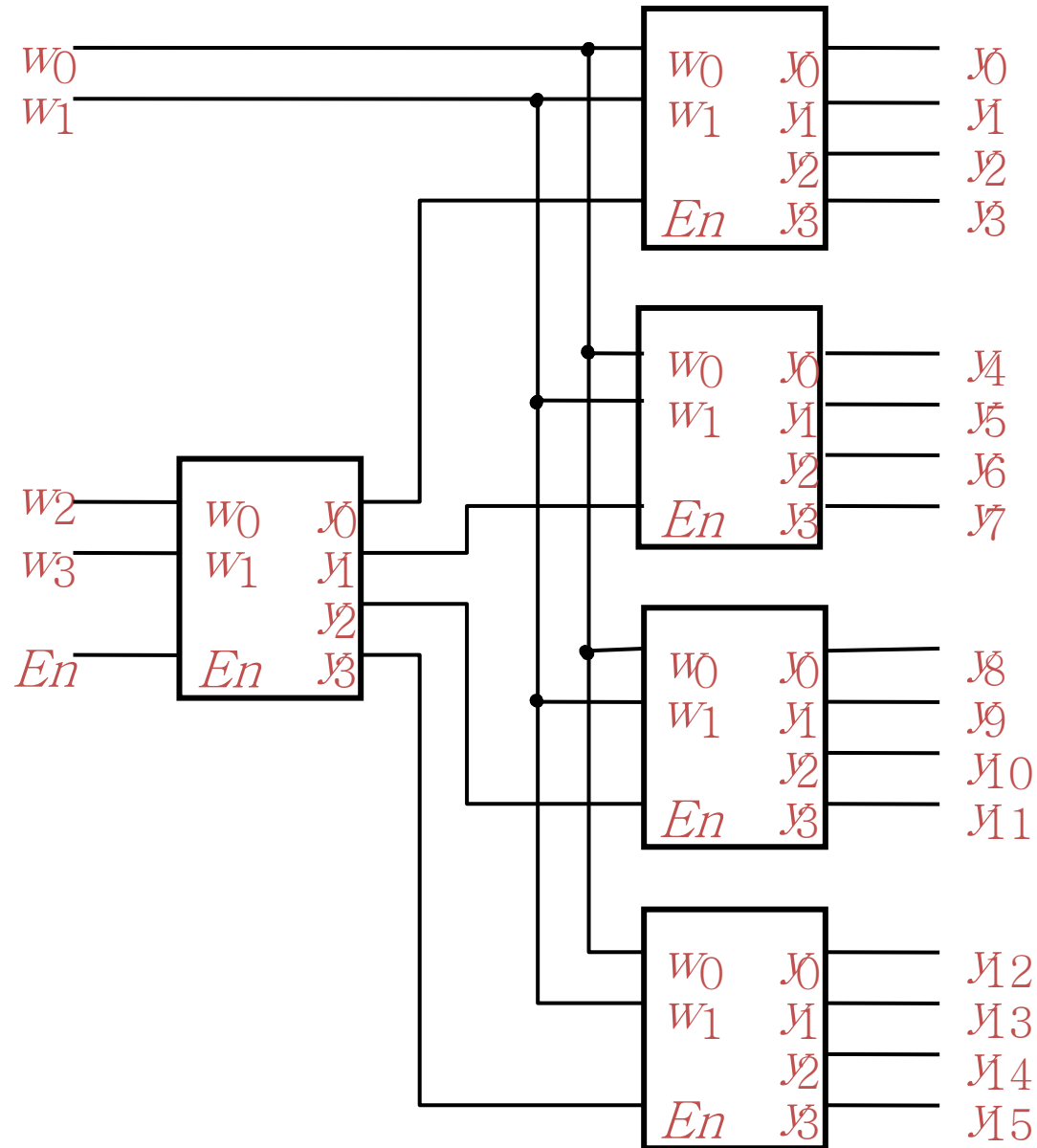

## ■ DECODER를 이용한 4 to 1 MUX 구현

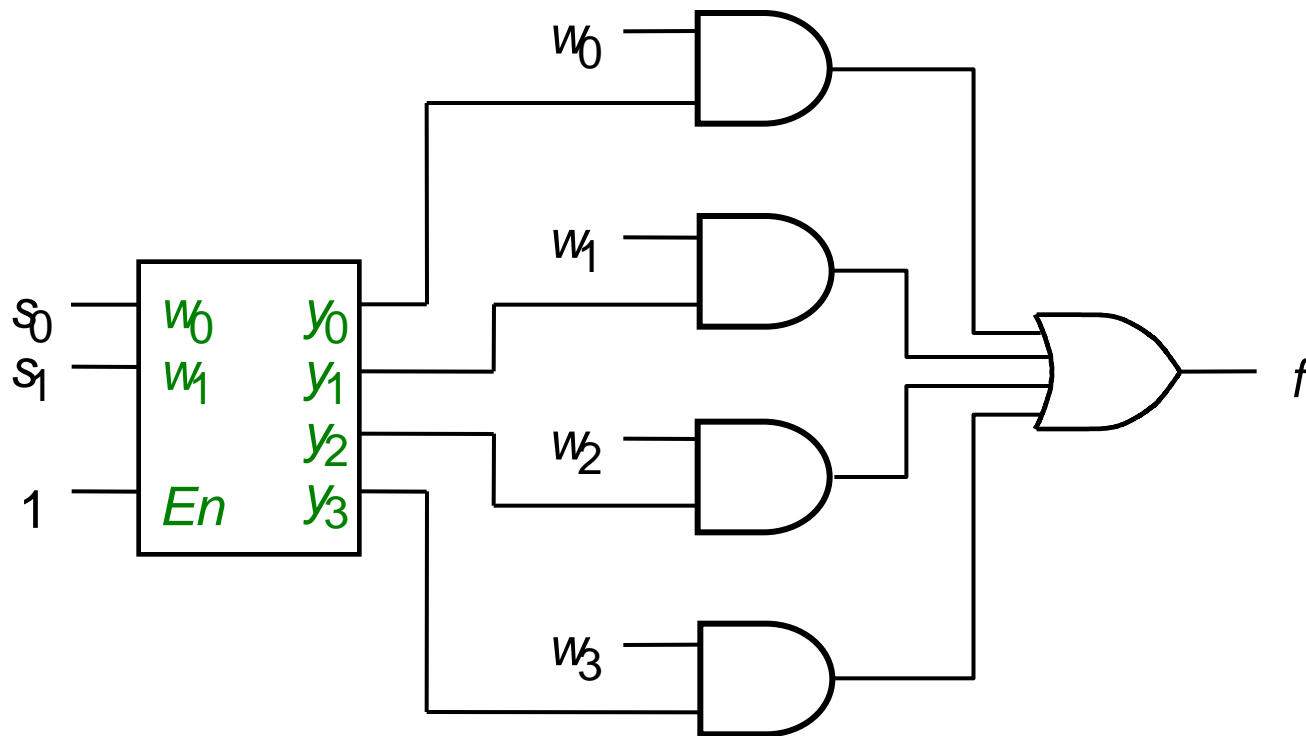

## ■ DECODER를 이용한 일반 함수의 구현

- + decoder 만으로 어떤 함수도 구현할 수 있다. (decoder = minterm 생성기)

$$0 + 1 + 1 = 10$$




X	Y	Z	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$C(X,Y,Z) = \sum m(3,5,6,7)$$
$$S(X,Y,Z) = \sum m(1,2,4,7)$$

$$1 + 1 + 1 = 11$$



## ■ 반전 출력을 가지는 디코더

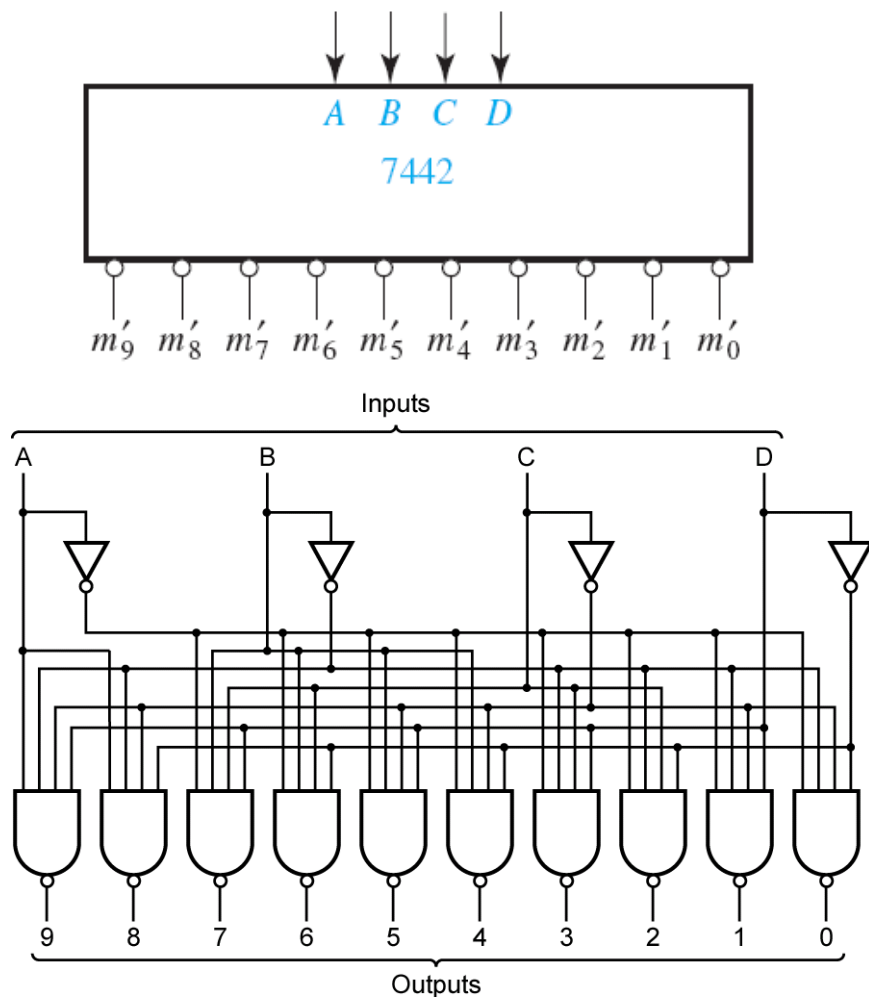

(a) Logic diagram

- 4-to-10 디코더
- 나머지 ABCD 입력은 모두 1
- 2진수 입력에 해당하는 10진수 출력

BCD Input				Decimal Output									
A	B	C	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

- 일반적인  $n$ -to- $2^n$  라인 디코더는  $n$ 개의 입력에 대해 아래와 같은 출력을 가진다.

$$y_i = m_i, \quad i = 0 \text{ to } 2^n - 1 \quad (\text{noninverted outputs})$$

*or*


$$y_i = m_i' = M_i, \quad i = 0 \text{ to } 2^n - 1 \quad (\text{inverted outputs})$$

- $m$ 은  $n$ 개의 입력변수의 최소항
- $M$ 은  $n$ 개의 입력변수의 최대항

$n$ 입력 디코더를 이용하여  $n$ -변수 함수를 최소항 출력들을 선택한 뒤 OR 함으로써 구현 가능

+ 디코더 출력을 반전하면 NAND 게이트로 구현 가능

- DECODER 출력 반전 – NAND gate를 이용하여 함수 생성

 

$$f_1(a, b, c, d) = m_1 + m_2 + m_4 \\ = (m_1' m_2' m_4)'$$


$$f_2(a, b, c, d) = m_4 + m_7 + m_9 \\ = (m_4' m_7' m_9)'$$



# DEMULTIPLEXER (DEMUX)
 
## ■ DEMUX란?

- + 하나의 데이터 입력에 있는 값을 다수의 데이터 출력에 연결하는 회로
- + decoder를 이용하여 구현 가능
- + 일반적으로  $n$ -to- $2^n$  decoder는 1-to- $n$  demultiplexer로 사용할 수 있다.



## ENCODER

- + DECODER의 Inverse Function
- +  $2^n$ -to- $n$  입출력

$y_0$	$y_1$	$y_2$	$y_3$	$y_4$	$y_5$	$y_6$	$y_7$	a	b	c	d
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
X	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
X	X	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
X	X	X	1	0	0	0	0	0	1	1	1
X	X	X	X	1	0	0	0	1	0	0	1
X	X	X	X	X	1	0	0	1	0	1	1
X	X	X	X	X	X	1	0	1	1	0	1
X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1

8 to 3 ENCODER

- 입력의 하나 이상이 '1'인 경우 우선순위에 의해 결정됨


# 3

## ROM (READ ONLY MEMORY)

---
 
## ■ ROM(Read-Only Memory)

- + 2진 데이터 배열을 저장하기 위해 상호 연결된 반도체 소자의 배열로 구성
- + 읽을 수는 있지만 변경할 수는 없음
- + 예시: 3개의 입력선과 4개의 출력선을 가지는 ROM



A	B	C	F <sub>0</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	F <sub>3</sub>
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	0	1

Typical Data Stored in ROM (2<sup>3</sup> words of 4 bits each)

(b) Truth table for ROM

- + ROM에 저장되는 각각의 출력 패턴을 워드(word)라 부른다.


## ROM INTRODUCTION [2 OF 7]

- $n$ 개의 입력을 가지는 경우  $2^n$ 가지의 다른 조합을 가짐

- + 입력 선은  $2^n$  개의 워드 중 하나의 주소의 역할


$m$ 개의 출력을 가지면 워드의 길이는  $m$ 비트

$n$ 개의 변수를 가지는  $m$ 개의 함수 구현 가능

 

$n$ Input Variables	$m$ Output Variables
00 ... 00	100 ... 110
00 ... 01	010 ... 111
00 ... 10	101 ... 101
00 ... 11	110 ... 010
⋮	⋮
11 ... 00	001 ... 011
11 ... 01	110 ... 110
11 ... 10	011 ... 000
11 ... 11	111 ... 101


## ■ 기본적인 ROM 구조

 

- + n개의 패턴이 DECODER에 인가
- + DECODER 출력 중 하나가 '1'이 됨
- + 이 출력 선 하나가 메모리 배열의 하나인 워드를 선택하여 출력

# ROM INTRODUCTION [4 OF 7]

## 8word 4bit ROM 내부 구조 예시

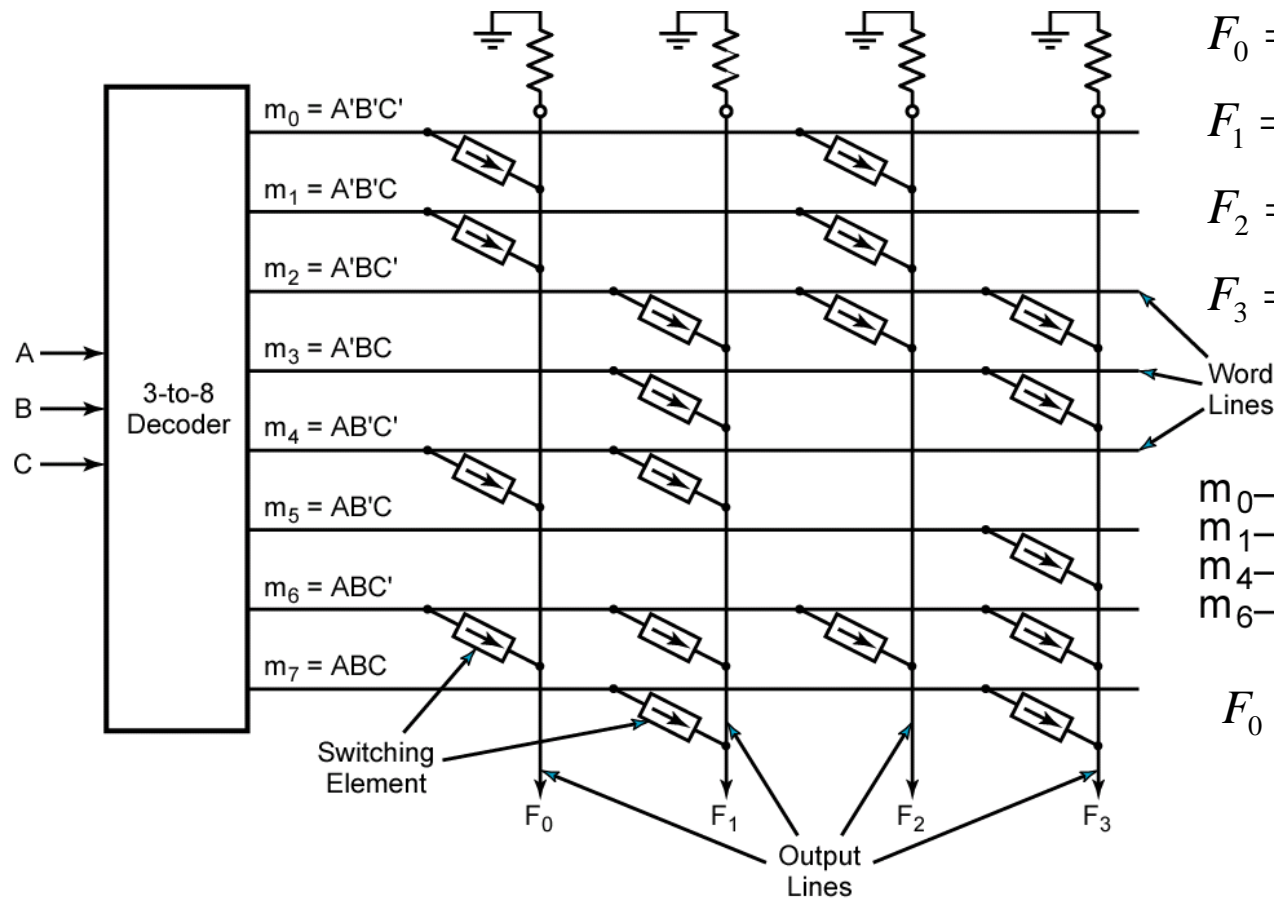


$$F_0 = \sum m(0,1,4,6) = A'B' + AC'$$

$$F_1 = \sum m(2,3,4,6,7) = B + AC'$$

$$F_2 = \sum m(0,1,2,6) = A'B' + BC'$$

$$F_3 = \sum m(2,3,5,6,7) = AC + B4$$

 


$$F_0 = \sum m(0,1,4,6) = A'B' + AC'$$

## ■ ROM을 이용한 다중 출력 조합회로 구현

+ 예제: 16진수-ASCII Code 변환기

Input				Hex Digit	ASCII Code for Hex Digit						
W	X	Y	Z		A <sub>6</sub>	A <sub>5</sub>	A <sub>4</sub>	A <sub>3</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1
0	0	1	0	2	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	1	3	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	4	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	1	5	0	1	1	0	1	0	1
0	1	1	0	6	0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	1	7	0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	8	0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	9	0	1	1	1	0	0	1
1	0	1	0	A	1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	1	B	1	0	0	0	0	1	0
1	1	0	0	C	1	0	0	0	0	1	1
1	1	0	1	D	1	0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	E	1	0	0	0	1	0	1
1	1	1	1	F	1	0	0	0	1	1	0

 


- 4비트 2진수를 16비트로 변환
- 7비트 ASCII Code 출력
- 진리표의 A<sub>4</sub>A<sub>3</sub>A<sub>2</sub>A<sub>1</sub>A<sub>0</sub>이 ROM에 저장



- 스위칭 소자는 x 표시로 나타낼 수 있음

위 예제의 내부 도표

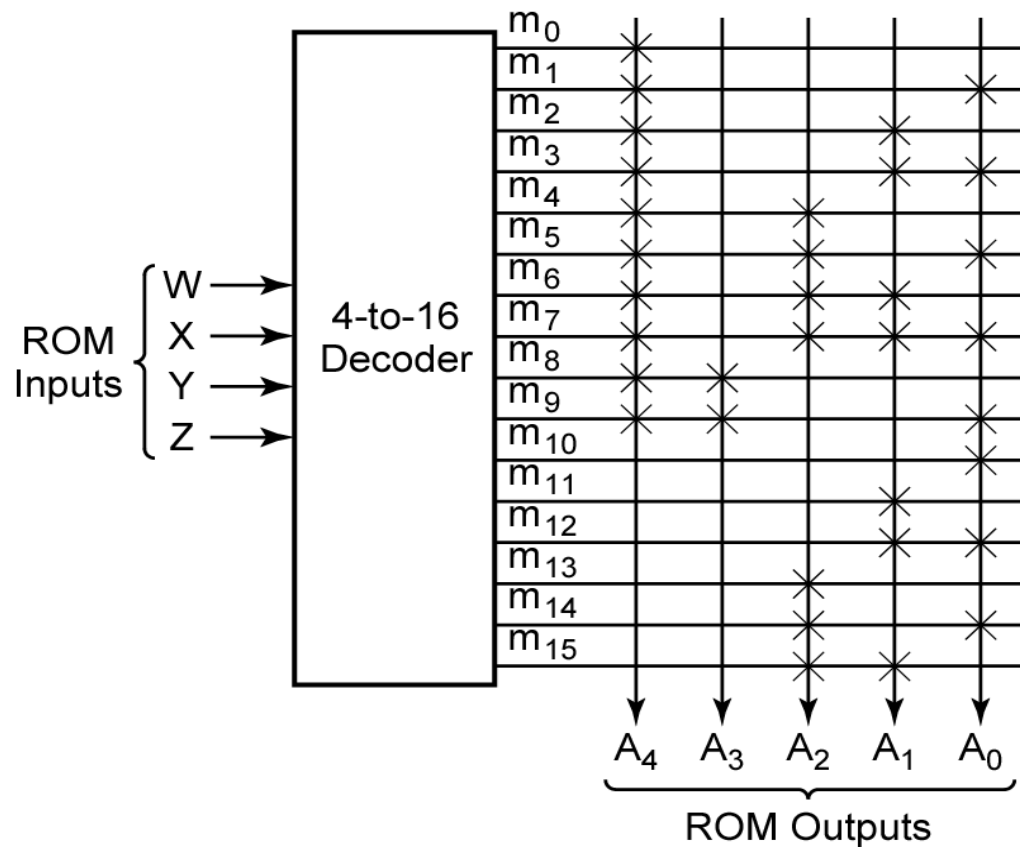

## ■ 대표적인 ROM의 종류

### + Mask-Programmable ROM

- 생산공정시 데이터 배열이 영구적으로 저장

### + PROM(Programmable ROM)

- 아무 내용이 들어있지 않은 빈 상태로 제조하여 공급되고 사용자가 PROM 라이터를 이용하여 내용을 써넣을 수 있음

### + EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)

- 디지털 시스템 개발 과정 중 이용
- 전하 저장 장치를 사용하여 재 프로그램 가능
  - cf) 플래시는 프로그래밍 및 소거 기능을 내장하고 있음

# THANK YOU